

Калужский филиал ПГУПС

**Методическая разработка  
по учебной дисциплине  
ОП.02 Электротехника и электроника**

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности СПО  
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Тема: Полевые транзисторы.

Преподаватель: Жукова И.И

2017



## ПОЧЕМУ ТРАНЗИСТОР – ПОЛЕВОЙ?

Слово «транзистор» образовано от двух английских слов *translate* и *resistor*, то есть, иными словами, это преобразователь сопротивления.

Среди всего многообразия транзисторов есть и полевые, т.е. такие, которые управляются электрическим полем.

Электрическое поле создается напряжением. Таким образом, полевой транзистор – это полупроводниковый прибор, управляемый напряжением.

В англоязычной литературе используется термин MOSFET (MOS Field Effect Transistor). Есть другие типы полупроводниковых транзисторов, в частности, биполярные, которые управляются током. При этом на управление затрачивается и некоторая мощность, так как к входным электродам необходимо прикладывать некоторое напряжение.

Канал полевого транзистора может быть открыт только напряжением, без протекания тока через входные электроды (за исключением очень небольшого тока утечки). Т.е. мощность на управление не затрачивается. На практике, однако, полевые транзисторы используются большей частью не в статическом режиме, а переключаются с некоторой частотой.

Конструкция полевого транзистора обуславливает наличие в нем внутренней переходной емкости, через которую при переключении протекает некоторый ток, зависящий от частоты (чем больше частота, тем больше ток). Так что, строго говоря, некоторая мощность на управление все-таки затрачивается.



## ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ?

Полевые транзисторы на материнской плате. Настоящий уровень технологии позволяет сделать сопротивление открытого канала мощного полевого транзистора (ПТ) достаточно малым – в несколько сотых или тысячных долей Ома!

И это является большим преимуществом, так как при протекании тока даже в десяток ампер рассеиваемая на ПТ мощность не превысит десятых или сотых долей Ватта.

Таким образом, можно отказаться от громоздких радиаторов или сильно уменьшить их размеры.


ПТ широко используются в компьютерных блоках питания и низковольтных импульсных стабилизаторах на материнской плате компьютера.

Из всего многообразия типов ПТ для этих целей используются ПТ с индуцированным каналом.

## КАК РАБОТАЕТ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР?



## ПТ с приложенными напряжениями

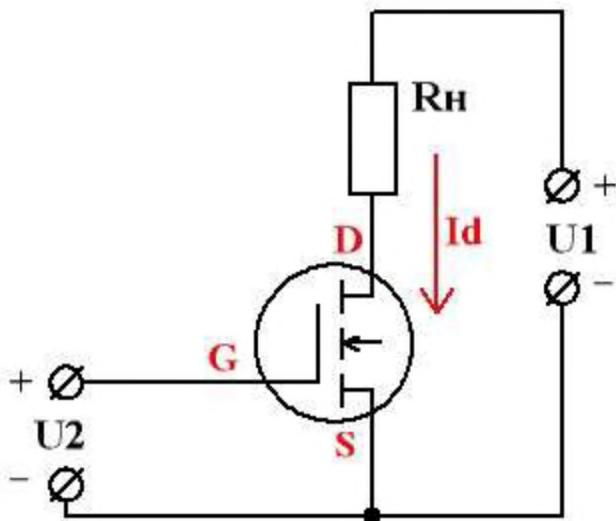

## КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР?

Встроенный защитный диод полевого транзистора в норме сопротивление между любыми выводами ПТ бесконечно велико.

И, если тестер показывает какое-то небольшое сопротивление, то ПТ, скорее всего, пробит и подлежит замене.

Во многих ПТ имеется встроенный диод между стоком и истоком для защиты канала от обратного напряжения (напряжения обратной полярности).

Таким образом, если поставить «+» тестера (красный щуп, соединенный с «красным» входом тестера) на исток, а «-» (черный щуп, соединенный с черным входом тестера) на сток, то канал будет «звониться», как обычный диод в прямом направлении.

Проверка защитного диода полевого транзистора. Это справедливо для ПТ с n-каналом. Для ПТ с p-каналом полярность щупов будет обратной.


Как проверить диод с помощью цифрового тестера, описано в соответствующей статье. Т.е. на участке «сток — исток» будет падать напряжение 500-600 мВ.

Если поменять полярность щупов, к диоду будет приложено обратное напряжение, он будет закрыт и тестер это зафиксирует.

Однако исправность защитного диода еще не говорит об исправности транзистора в целом. Более



## Схема для проверки ПТ

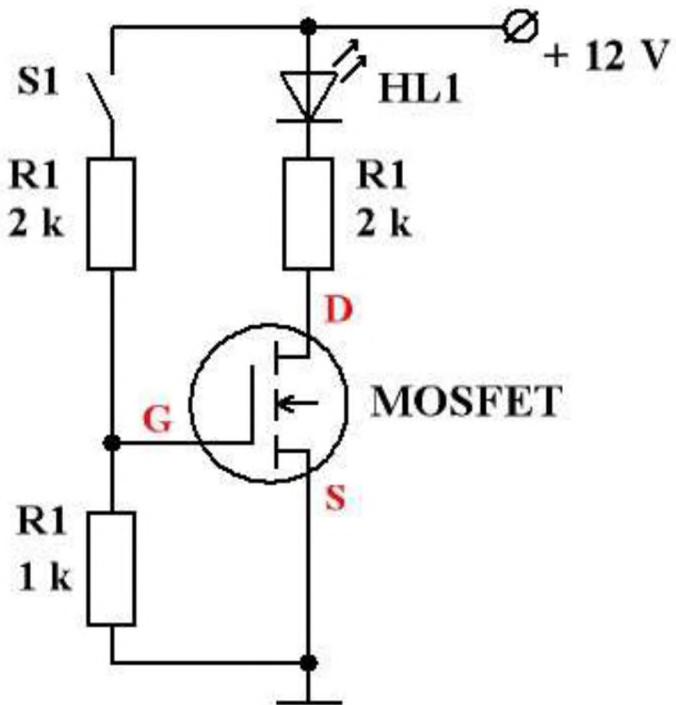

2.

### Полевые транзисторы

Полевыми транзисторами называют активные полупроводниковые приборы, в которых выходным током управляют с помощью электрического поля (в биполярных транзисторах выходной ток управляется входным током). Полевые транзисторы называют также униполярными, так как в процессе протекания электрического тока участвует только один вид носителей.

Различают два вида полевых транзисторов: с управляющим переходом и с изолированным затвором. Все они имеют три электрода: исток (источник носителей тока), затвор (управляющий электрод) и сток (электрод, куда стекают носители).

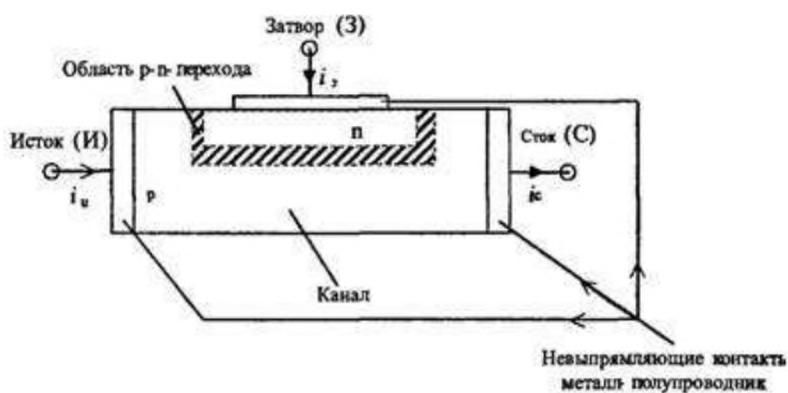


Рис. 1. Графическое изображение: а – канал р-типа; б – канал н-типа

Удельное сопротивление слоя  $n$  (затвора) намного меньше удельного сопротивления слоя  $p$  (канала), поэтому область  $p-n$ -перехода, обедненная подвижными носителями заряда и имеющая очень большое удельное сопротивление, расположена главным образом в слое  $p$ . (рис.1.)

Если типы проводимости слоев полупроводника в рассмотренном транзисторе изменить на противоположные, то получим полевой транзистор с управляющим

$p-n$ -переходом и каналом  $n$ -типа. Если подать положительное напряжение между затвором и истоком транзистора с каналом  $p$ -типа:  $i_{zv} > 0$ , то оно смеет  $p-n$ -переход в обратном направлении.

При увеличении обратного напряжения на переходе он расширяется в основном за счет канала (в силу указанного выше различия в удельных сопротивлениях). Увеличение ширины перехода уменьшает толщину канала и, следовательно, увеличивает его сопротивление. Это приводит к уменьшению тока между истоком и стоком. Именно это явление позволяет управлять током с помощью напряжения и соответствующего ему электрического поля. Если напряжение  $i_{zv}$  достаточно велико, то канал полностью перекрывается областью  $p-n$ -перехода (напряжение отсечки).

В рабочем режиме  $p-n$ -переход должен находиться под обратным или нулевым напряжением. Поэтому в рабочем режиме ток затвора примерно равен нулю ( $i_{zv} \approx 0$ ), а ток стока практически равен току истока.

На ширину  $p-n$ -перехода и толщину канала прямое влияние также оказывает напряжение между истоком и стоком. Пусть  $i_{zv} = 0$  и подано положительное напряжение  $i_{sc}$  (рис.2.). Это напряжение окажется поданным и на промежуток затвор – сток, т.е. окажется, что  $i_{zc} = i_{sc}$  и  $p-n$ -переход находится под обратным напряжением.

Обратное напряжение в различных областях  $p-n$ -перехода различно. В областях вблизи истока это напряжение практически равно нулю, а в областях вблизи стока это напряжение примерно равно величине  $i_{sc}$ . Поэтому  $p-n$ -переход будет шире в тех областях, которые ближе к стоку. Можно считать, что напряжение в канале от истока к стоку увеличивается линейно.

При  $i_{sc} = U_{zv}$  канал полностью перекроется вблизи стока (рис. 3.). При дальнейшем увеличении напряжения  $i_{sc}$  эта область канала, в которой он перекрыт, будет расширяться.


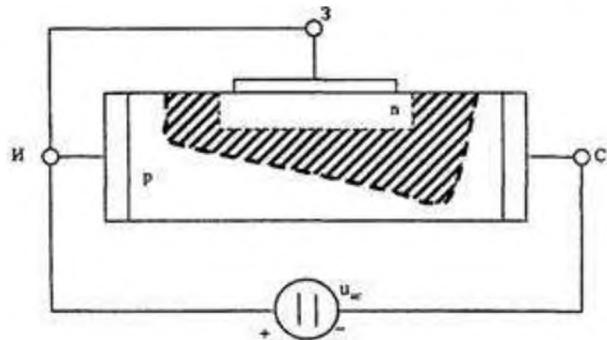


Рис. 2. Принцип действия транзистора

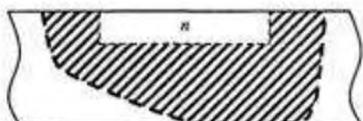



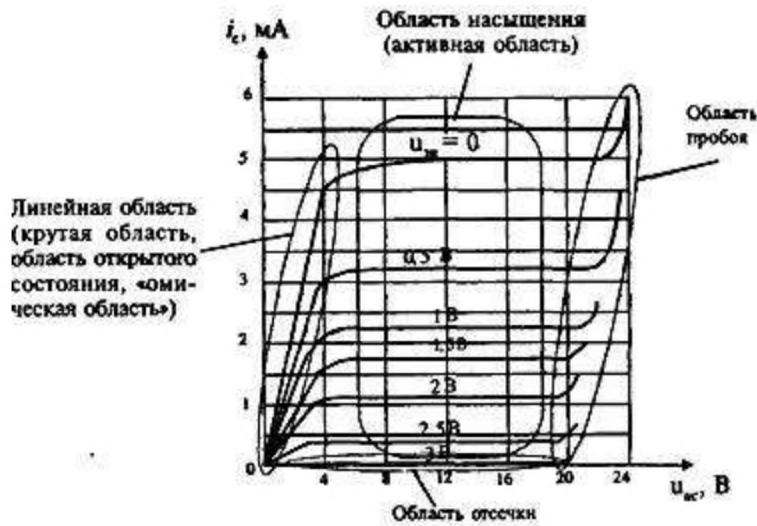


Рис. 5. Выходные характеристики

Параметрами, характеризующими свойства транзистора усиливать напряжение, являются:

- 1) Крутизна стокозатворной характеристики  $S$  (крутизна характеристики полевого транзистора):
- 2) Внутреннее дифференциальное сопротивление  $R_{ds}$  диф
- 3) Коэффициент усиления

Можно заметить, что

Транзисторы с изолированным затвором. Полевой транзистор с изолированным затвором – это транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала слоем диэлектрика. Физической основой работы таких транзисторов является эффект поля, который состоит в изменении концентрации свободных носителей заряда в приповерхностной области полупроводника под действием внешнего электрического поля. В соответствии с их структурой такие транзисторы называют МДП-транзисторами (металл-диэлектрик-полупроводник) или МОП-транзисторами (металл-оксид-полупроводник). Существуют две разновидности МДП-транзисторов: с индуцированным и со встроенным каналом.

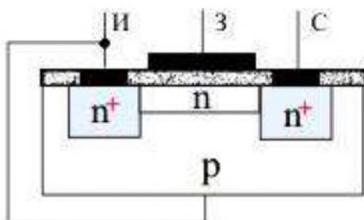


Рис. 6. Устройство МДП-транзистора со встроенным каналом n-типа

На рис. 6. показан принцип устройства транзистора со встроенным каналом.









**Вопросы для закрепления  
изученного материала:**

- 1. Приведите классификацию полевых транзисторов.**
- 2. Перечислите области полевого транзистора.**
- 3. Укажите, как происходит управление проводимостью канала в полевом транзисторе с управляющим p-n переходом.**
- 4. Укажите, что представляет собой полевой МДП транзистор.**
- 5. Перечислите основные параметры полевых транзисторов.**
- 6. Укажите, какая информация о транзисторах включена в систему условных обозначений.**